
Studente	

Prova di esame

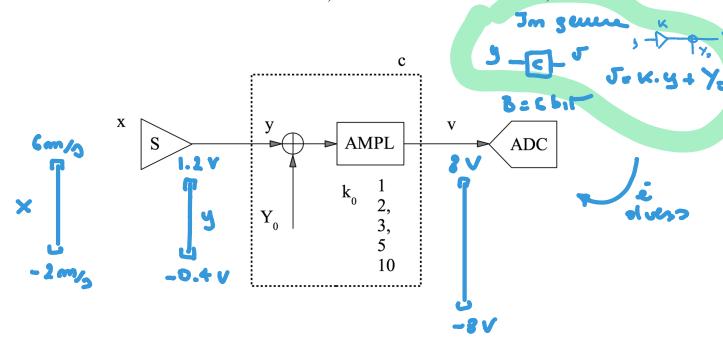
Si consideri il sistema di acquisizione dati illustrato in figura e facente parte di un sistema meccatronico. Il sistema consista in un sensore S, un blocco di condizionamento c, e un ADC.



S sia un misuratore di velocità con x variabile nel range -2 a 6 m/s e output range [-0.4, 1.2]V, c un blocco per l'adattamento di scala con offset Y₀ e guadagno k₀ variabile a scatti nell'insieme di valori riportati in figura. L'ADC abbia campo di valori di ingresso [-8, 8]V e B=6 bit.

- Q1. Si determini la sensibilità del sensore.
- **Q2.** Si determinino i valori di k_0 e Y_0 ottimali per l'acquisizione digitale in corso e in modo tale che per x = 0 V (velocità nulla), la tensione v all'ingresso dell'ADC sia nulla.
- Q3. Si determini il numero di bit persi nell'utilizzo dell'ADC.
- **Q4.** Si determini la risoluzione dell'ADC.
- Q5. Si determini la risoluzione dell'intero sistema di acquisizione.
- **Q6.** Si imposti la velocità di campionamento minima Rs (sampling rate) per l'ADC sapendo che il contenuto spettrale di x è compreso tra 0 e 15 Hz, e che il blocco di amplificazione presenta all'uscita un rumore compreso tra 0 e 300 Hz.

Determino le senshlité de sensie

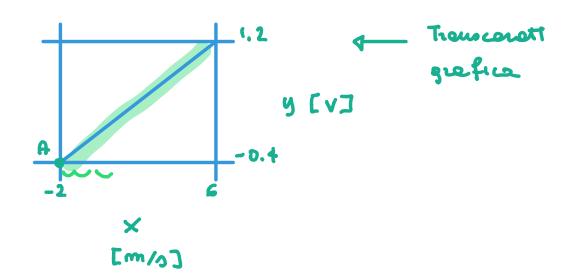


de trouscorettentice en famele

$$= \frac{1.2 - (-0.4)V}{6 - (-2) m/0} = \frac{1.6V}{8 m/0} = 0.2 V/m/0$$

$$q = y_0 - m \times = -0.4 - 0.2 \frac{V}{m/6} \cdot (-2 \frac{m}{10}) = -0.4 + 5.4$$

2 Determino i valori di No e yo ottimali

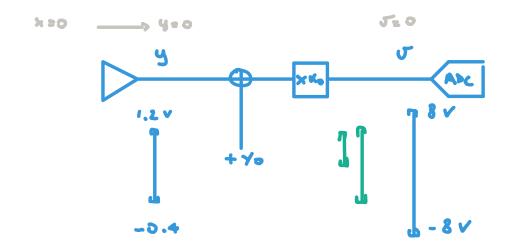

C/m 0=x obvour D

y all monte del renser E:


Se
$$y=0$$
:

 $J = Ko \cdot (y + y_0) = Ko \cdot y_0 = 0$
 $Y_0 = 0V$

DeToumo Ko:

			110
Ko	9	J	ADC
ı	[-0.4,1.2]	[-0.4,1.2]V	[-2, 2]~
2	[-0.4,1.2]V	[-0.8, 2.4]	[-8, 4]
3	[-0.4,1.2]V	[-1.2, 3.6] <	[-8, 8]~
5	[-0.4,1.2]	[-2, 6 1 V	[-8, 8]v
10	[-0.4,1.2]V	[-4,123 V X	[-8, 8]~

Solutione mijlue

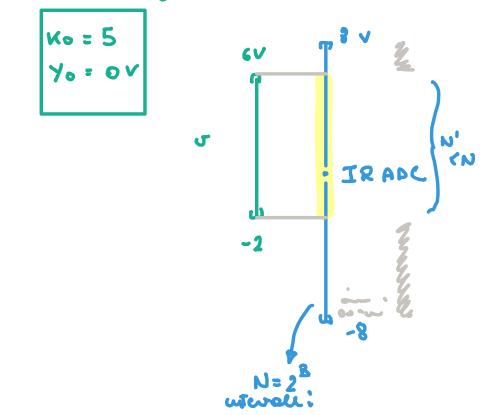

Descuius i les persi:

$$Q = \frac{R}{2^8} = \frac{16V}{2^6} = \frac{16V}{64} = \frac{1}{4}V = 0.25V$$

$$N' = \frac{\Delta \sigma}{Q} = \frac{8 V}{5.25 V} = 32$$

$$N = 2^{8}$$

$$N = 2^{8}$$

$$N' \rightarrow 8$$


4 Determins le restans me dell 'ADC

B=6
$$IR = [-8, 8] \lor (6R)$$

$$\triangle Abe = Q = \frac{R}{2^8} = \frac{16 \lor}{2^6} = 0.25 \lor$$

$$Q = \frac{3}{2^2} \cdot 2V$$
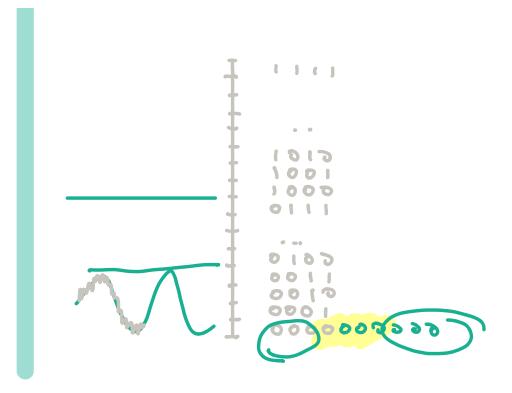
$$2V + \frac{4V}{00} = \frac{10}{00} \cdot V$$



(5) Déterme le rodurione du dell'entere ontener du dell'entere ontener du dequisione du

$$\Delta \times = \frac{\Delta_{\text{ASC}}}{\Delta_{\text{ASC}}} = \frac{0.25 \text{ s}}{0.25 \text{ s}} = \frac{0.25 \text{ s}}{1.50.25 \text{ mg}}$$



Determine & vel. di commencemento

Q1. Si determini la sensibilità del sensore.

 ${f Q2}.$ Si determinino i valori di k_0 e Y_0 ottimali per l'acquisizione digitale in corso e in modo tale che per x=0 V (velocità nulla), la tensione v all'ingresso dell'ADC sia nulla.


Q3. Si determini il numero di bit persi nell'utilizzo dell'ADC.

Q4. Si determini la risoluzione dell'ADC.

Q5. Si determini la risoluzione dell'intero sistema di acquisizione.

 ${f Q6}$. Si imposti la velocità di campionamento minima Rs (sampling rate) per l'ADC sapendo che il contenuto spettrale di x è compreso tra 0 e 15 Hz, e che il blocco di amplificazione presenta all'uscita un rumore compreso tra 0 e 300 Hz.

minime Rs

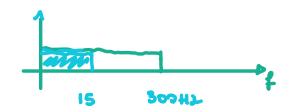

[Ha]

tour

velouté de commenus

$$Rs = \frac{1}{T}$$

del componeumo: Rs > 2 fm ex

